

EE201

Roll No. :

2024

BASIC ELECTRONICS

निर्धारित समय : 3 घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : 3 Hours]

[Maximum Marks : 70

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिए।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any FIVE questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिए।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) ट्रांजिस्टर के α व β को परिभाषित कीजिए।

Define α & β for a transistor

- (ii) वेरेक्टर डायोड को समझाइए।

Explain varactor diode.

- (iii) ऊर्मिका घटक को परिभाषित कीजिए।

Define the ripple factor.

- (iv) प्रवर्धकों के लिए बैंड-चौड़ाई को परिभाषित कीजिए।

Define the Band-Width of the amplifiers.

- (v) दोलित्रों के लिए बार्कहासन मापदंड को समझाइए।

Explain the Barkhausen criteria for oscillation.

(2×5)

2. पूर्ण दिष्टकारी को सचित्र समझाइए तथा ऊर्मिका घटक, उत्क्रम शिखर वोल्टता एवं दक्षता की गणना कीजिए।

Explain the full wave rectifier with diagram and calculate the ripple factor, PIV and efficiency.

(3+3+3+3)



3. (i) सर्वनिष्ट उत्सर्जक (CE) ट्रांजिस्टर विन्यास का निर्गत V-I अभिलाक्षणिक वक्र खींचने तथा पॉवर लब्धि को प्रतिपादित कीजिए।
 Draw the O/P V-I characteristics of CE transistor configuration and derive the Power gain.
 (ii) अभिनति की आवश्यकता को समझाइए तथा बोल्टता विभाजक या विभव-विभाजक अभिनत परिपथ का विश्लेषण कीजिए।
 Explain the need of biasing and analyze the potential divider bias circuit. (6x2)
4. (i) क्लास B शक्ति प्रवर्धक की विवेचना कीजिए तथा इसकी दक्षता निकालिए।
 Describe class B power amplifier and find out its efficiency.
 (ii) एक MOSFET की सरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए।
 Explain the construction & working of a MOSFET. (6x2)
5. (i) पुनः निवेश का मूल सिद्धान्त लिखिए। ऋणात्मक पुनः निवेश की लाभ हानियों की विवेचना कीजिए।
 Write the basic concept of feedback. Describe the advantages and disadvantages of negative feedback.
 (ii) अंकीय तकनीकों के लाभ लिखिए।
 Write the advantages of digital techniques. (6x2)
6. (i) NAND द्वारों का प्रयोग करते हुए AND, OR और NOT gate बनाइए।
 Realize the AND, OR and NOT gate by using NAND gate. (2+2+2)
 (ii) K-मैप की सहायता से निम्नलिखित तार्किक व्यंजक को हल कीजिए :
 $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 6, 7, 9, 13, 15) + \sum d(3, 5, 11, 12)$
 Solve the following logical function using K-map :
 $f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 6, 7, 9, 13, 15) + \sum d(3, 5, 11, 12)$ (6)
7. (i) BCD योजक को तार्किक आरेख की सहायता से समझाइए।
 Explain working of BCD adder with logic diagram.
 (ii) रिंग गणक की कार्यप्रणाली चित्र तथा सत्य-तालिका की सहायता से समझाइए।
 Explain working of Ring counter using diagram and truth-table. (6x2)
8. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखिए :
 Write short note on any two of the following :
 (i) विस्थापन पंजिका (शिफ्ट रजिस्टर)
 Shift Register
 (ii) मल्टीप्लेक्सर एवं डी-मल्टीप्लेक्सर
 Multiplexer & demultiplexer
 (iii) ट्रांजिस्टर वीन सेतु दोलित्र
 Transistor Wein's bridge oscillator (6x2)