

EB307/EF307/EL307

Roll No. :

Spl. 2020

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS & DESIGN

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FOUR** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।


Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.


(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

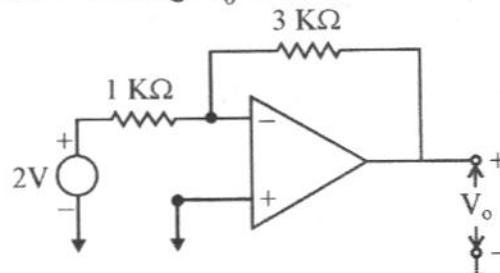1. (1) निम्न परिपथ में आउटपुट v_o क्या है ?

- (a) -2V
(c) +6V


- (b) +4V
(d) -6V

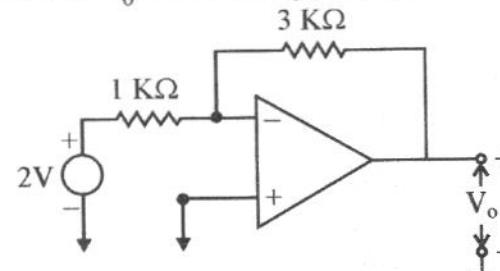What is O/P v_o in following circuit ?

- (a) -2V
(c) +6V


- (b) +4V
(d) -6V

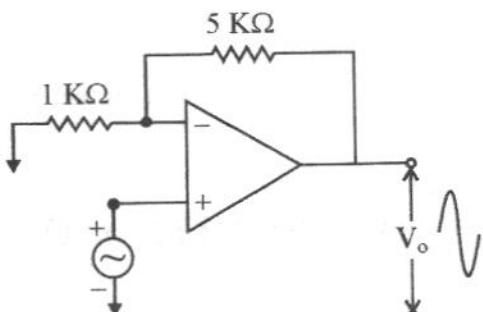(2) निम्न परिपथ में वोल्टेज लाभ क्या है ?



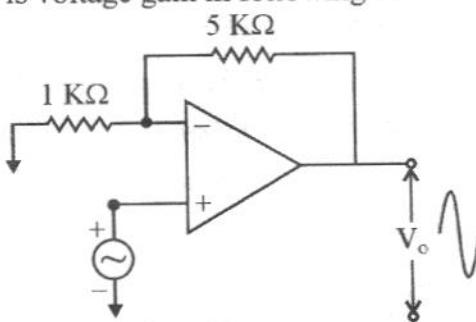- (a) +1 (b) -5 (c) +6 (d) +5

What is voltage gain in following circuit ?



- (a) +1 (b) -5 (c) +6 (d) +5

(3) IC-741 एक _____ PIN IC है।

- (a) 32 PIN IC (b) 8 PIN IC (c) 3 PIN IC (d) 16 PIN IC

IC-741 is _____ PIN IC.

- (a) 32 PIN IC (b) 8 PIN IC (c) 3 PIN IC (d) 16 PIN IC

(4) IC-741 की 2 नं. पिन का नाम क्या है ?

- (a) इनवर्टिंग टर्मिनल (b) नॉन-इनवर्टिंग टर्मिनल

- (c) निर्गत पिन (d) सप्लाई पिन

What is the name of Pin No. 2 of IC-741 ?

- (a) Inverting Terminal (b) Non-Inverting Terminal

- (c) O/P Pin (d) Supply Pin

(5) IC-555 की पिन नं. 2 का नाम क्या है ?

- (a) ट्रिगर पिन (b) थ्रेशोल्ड पिन

- (c) निर्गत पिन (d) ग्राउंड पिन

What is the name of Pin No. 2 for IC-555 ?

- (a) Trigger Pin (b) Threshold Pin

- (c) O/P Pin (d) Ground Pin

(6) IC निर्माण प्रक्रिया का प्रथम पद क्या है ?

- | | |
|--------------|------------------|
| (a) मास्किंग | (b) वेफर निर्माण |
| (c) एचिंग | (d) डोपिंग |

What is first step in IC fabrication process ?

- | | |
|-------------|----------------------|
| (a) Masking | (b) Wafer production |
| (c) Etching | (d) Doping |

(7) निम्न में से PLL IC है :

- | | |
|----------|---------|
| (a) 741 | (b) 565 |
| (c) 7912 | (d) 723 |

PLL IC from the following is :

- | | |
|----------|---------|
| (a) 741 | (b) 565 |
| (c) 7912 | (d) 723 |

(8) श्रेणी वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा फीडबैक काम में लिया जाता है ?

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| (a) ऋणात्मक | (b) धनात्मक |
| (c) दोनों धनात्मक एवं ऋणात्मक | (d) कोई फीडबैक नहीं |

Which feedback is used in series voltage regulator ?

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (a) Negative | (b) Positive |
| (c) Both Positive and Negative | (d) No feedback |

(9) आदर्श Op-Amp का वोल्टेज लाभ क्या होता है ?

- | | |
|--------|--------------|
| (a) 01 | (b) 00 |
| (c) 10 | (d) ∞ |

What is voltage gain of ideal Op-Amp ?

- | | |
|--------|--------------|
| (a) 01 | (b) 00 |
| (c) 10 | (d) ∞ |

(10) IC-741 की स्पीड को दर्शाने वाला प्राचल है

- | | |
|-----------------|---------------------|
| (a) बायस धारा | (b) निवेश प्रतिबाधा |
| (c) वोल्टेज लाभ | (d) स्ल्यूटर |

Parameter to depict speed of IC-741 is

- | | |
|------------------|---------------------|
| (a) Bias current | (b) Input impedance |
| (c) Voltage gain | (d) Slew rate |

(11) आदर्श Op-Amp की निवेश प्रतिबाधा क्या है ?

- | | |
|--------------|--------|
| (a) ∞ | (b) 00 |
| (c) 100 | (d) 01 |

What is input impedance of Ideal Op-Amp ?

- | | |
|--------------|--------|
| (a) ∞ | (b) 00 |
| (c) 100 | (d) 01 |

(12) आदर्श Op-Amp की निर्गत प्रतिबाधा क्या है ?

- | | |
|--------|--------------|
| (a) 00 | (b) ∞ |
| (c) 01 | (d) 1 K |

What is O/P impedance of Ideal Op-Amp ?

- | | |
|--------|--------------|
| (a) 00 | (b) ∞ |
| (c) 01 | (d) 1 K |

(13) कौन सी IC को Timer IC कहते हैं ?

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| (a) IC-555 | (b) IC-741 |
| (c) उपरोक्त दोनों | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

Which IC is called Timer IC ?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (a) IC-555 | (b) IC-741 |
| (c) Above both | (d) None of these |

(14) श्रेणी वोल्टेज रेगुलेटर से कौन से O/P factor को रेगुलेट किया जाता है ?

- | | |
|--------------|-----------------------|
| (a) वोल्टेज | (b) धारा |
| (c) प्रतिरोध | (d) इनमें से कोई नहीं |

Which O/P factor is regulated by series voltage regulator ?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (a) Voltage | (b) Current |
| (c) Resistance | (d) None of these |

(15) कौन सी धनात्मक वोल्टेज रेगुलेटर IC है ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 78XX | (b) 79XX |
| (c) 741 | (d) 555 |

Which one is positive voltage regulator IC ?

- | | |
|----------|----------|
| (a) 78XX | (b) 79XX |
| (c) 741 | (d) 555 |

(16) IC-7805 का निर्गत वोल्टेज क्या है ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) -05 V | (b) +05 V |
| (c) +08 V | (d) -08 V |

What is O/P voltage of IC-7805 ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) -05 V | (b) +05 V |
| (c) +08 V | (d) -08 V |

(17) IC-7912 का निर्गत वोल्टेज क्या है ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) -12 V | (b) +12 V |
| (c) -09 V | (d) +09 V |

What is O/P voltage of IC-7912 ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) -12 V | (b) +12 V |
| (c) -09 V | (d) +09 V |

(18) IC-723 को कहते हैं

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| (a) प्रवर्धक | (b) टाइमर |
| (c) वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर | (d) इनमें से कोई नहीं |

IC-723 is known as

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| (a) Amplifier | (b) Timer |
| (c) Variable voltage regulator | (d) None of these |

(19) कौन सा feedback स्थिरता को बढ़ाता है ?

- | | |
|--------------|-----------------------|
| (a) ऋणात्मक | (b) धनात्मक |
| (c) ये दोनों | (d) इनमें से कोई नहीं |

Which feedback increases the stability ?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (a) Negative | (b) Positive |
| (c) Above both | (d) None of these |

(20) कौन सा feedback अस्थिरता को बढ़ाता है ?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) धनात्मक | (b) ऋणात्मक |
| (c) उपरोक्त दोनों | (d) इनमें से कोई नहीं |

Which feedback increases the instability ?

- | | |
|----------------|-------------------|
| (a) Positive | (b) Negative |
| (c) Above both | (d) None of these |

(21) PLL की उपयोगिता कौन सी है ?

- | | |
|------------|------------------|
| (a) योजक | (b) व्यवकलक |
| (c) समाकलक | (d) आवृत्ति गुणक |

Which one is the application of PLL ?

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (a) Adder | (b) Subtractor |
| (c) Integrator | (d) Frequency multiplier |

(22) एक वोल्टेज रेगुलेटर की निर्गत प्रतिबाधा एवं निवेश प्रतिबाधा होनी चाहिए

- | | |
|--------------------|---------------------|
| (a) उच्च एवं उच्च | (b) निम्न एवं निम्न |
| (c) उच्च एवं निम्न | (d) निम्न एवं उच्च |

O/P impedance and I/P impedance of a voltage regulator should be

- | | |
|-------------------|------------------|
| (a) high and high | (b) low and low |
| (c) high and low | (d) low and high |

(23) 3-बिट फ्लैश-टार्डप कन्वर्टर में कितने कम्प्रेटर की आवश्यकता होगी ?

- | | |
|-------|-----------------------------|
| (a) 2 | (b) 7 |
| (c) 8 | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

How many comparators are required in 3-bit flash-type converter ?

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 2 | (b) 7 |
| (c) 8 | (d) None of above |


(24) IC-555 की सहायता से बने PWM में मोडुलेटिंग संकेत को कौन सी पिन पर लगाया जाता है ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 5 | (b) 2 |
| (c) 6 | (d) 7 |

In PWM using IC-555 modulating signal is applied on Pin No. _____.


- | | |
|-------|-------|
| (a) 5 | (b) 2 |
| (c) 6 | (d) 7 |

(25) निम्न परिपथ का नाम क्या है ?



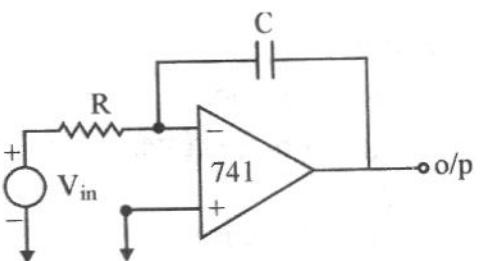


- | | |
|------------|-------------|
| (a) योजक | (b) व्यवकलक |
| (c) समाकलक | (d) अवकलक |


What is the name of following circuit ?

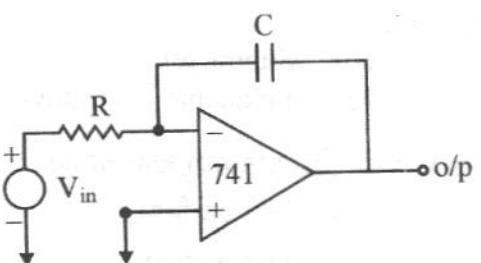

- | | |
|----------------|--------------------|
| (a) Adder | (b) Subtractor |
| (c) Integrator | (d) Differentiator |

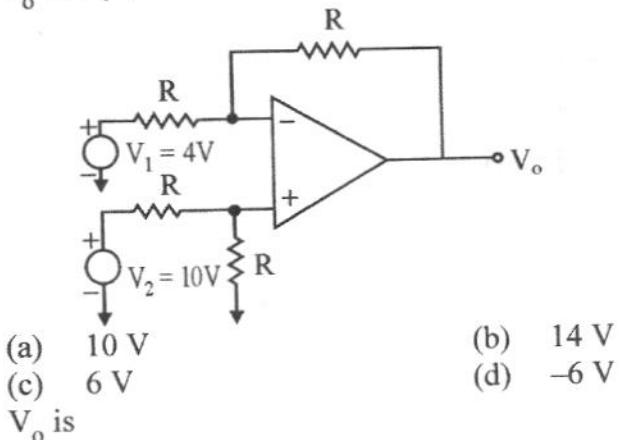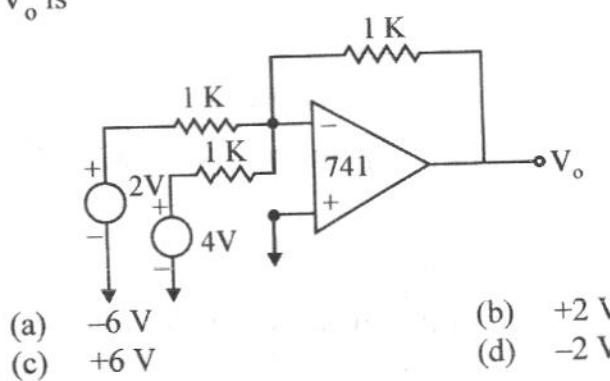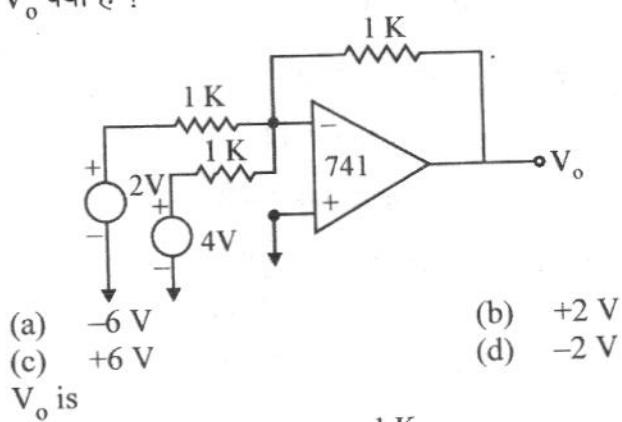
(26) V_o क्या है ?(27) V_o क्या है ?

(28) V_o कितना है ?

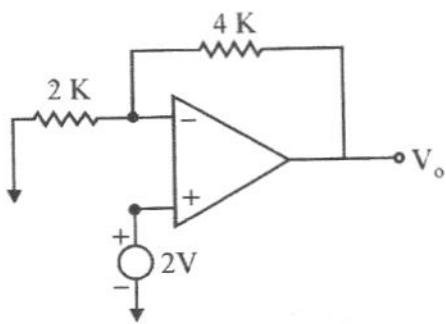

- (a) -6 V (b) +6 V
 (c) +2 V (d) 0 V

V_o is

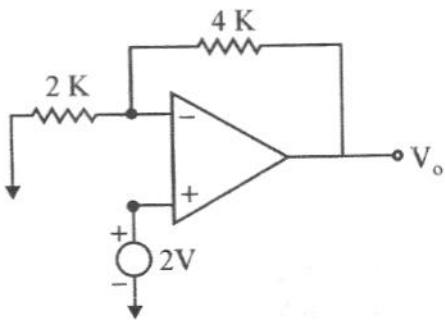

- (a) -6 V (b) +6 V
 (c) +2 V (d) 0 V

(29) IC-555 की कौन सी उपयोग ट्रैफिक लाइट कन्ट्रोलर में काम में ली जाती है ?

- (a) MMV एवं BMV (b) AMV एवं BMV
 (c) AMV & MMV (d) इनमें से कोई नहीं

Which application of IC-555 used in traffic light controller ?

- (a) MMV & BMV (b) AMV & BMV
 (c) AMV & MMV (d) None of these

(30) IC-555 की सहायता से बने BMV में _____।

- (a) 01 स्थिर स्टेट (b) 02 स्थिर स्टेट
 (c) 00 स्थिर स्टेट (d) 01 स्थिर स्टेट एवं 01 अस्थिर स्टेट

In BMV using IC-555 _____.

- (a) 01 stable state (b) 02 stable state
 (c) 00 stable state (d) 01 stable state & 01 unstable state (1×30)

2. निम्न परिपथ के चित्र बनाइये एवं समझाइये :

Draw and explain following circuit diagram :

(i) इनवर्टिंग एम्प्लीफायर

Inverting Amplifier

(ii) नॉन-इनवर्टिंग एम्प्लीफायर

Non-inverting Amplifier

(iii) योजक परिपथ

Adder circuit

(iv) व्यवकलक परिपथ

Subtractor circuit

(v) IC-555 का पिन आरेख

PIN diagram of IC-555

(2×5)

3. (i) IC-555 के कार्यात्मक खण्ड आरेख को समझाइए।

Explain functional block diagram of IC-555.

(ii) IC-555 की सहायता से बने BMV परिपथ बनाकर कार्यप्रणाली को समझाइए।

Draw and explain working of BMV using IC-555.

(5×2)

4. (i) Op-Amp की सहायता से बने RC फेज शिफ्ट दोलित्र को समझाइए।

Explain RC phase shift oscillator using Op-Amp.

(ii) IC-555 की सहायता से MMV का परिपथ बनाकर कार्यप्रणाली समझाइए।

Draw and explain working of MMV using IC-555.

(5×2)

5. (i) IC निर्माण की प्रक्रिया के पदों को संक्षिप्त में समझाइए।

Explain IC fabrication process steps in brief.

- (ii) एमिटर युग्मित अवकल प्रवर्धक को समझाइए।

Explain emitter coupled differential amplifier.

(5×2)

6. (i) ट्रांजिस्टर श्रेणी वोल्टेज रेगुलेटर का परिपथ आरेख बनाइए एवं समझाइए।

Draw and explain transistor series voltage regulator circuit.

- (ii) IC-78XX एवं IC-79XX के उपयोग को समझाइए।

Explain use of IC-78XX and IC-79XX.

(5×2)

7. (i) ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर के डिजाइन प्रस्ताव को समझाइए।

Explain design proposal of traffic light controller.

- (ii) IC-555 की सहायता से बने PPM का परिपथ आरेख बनाइए एवं कार्यप्रणाली को समझाइए।

Draw and explain working of PPM using IC-555.

(5×2)

8. (i) डिजिटल घड़ी के खण्ड आरेख को समझाइए।

Explain block diagram of Digital Clock.

- (ii) PLL की सहायता से बने आवृत्ति विभाजन एवं आवृत्ति गुणा को समझाइए।

Explain PLL application as a frequency division and multiplication.

(5×2)

9. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

Write short notes on any **two** of the following :

(i) मल्टीरेंज DVM

Multirange DVM

(ii) पी.एल.एल.

PLL

(iii) नमूना एवं पकड़ परिपथ

Sample and Hold circuit

(iv) अधिस्तराक्षी वृद्धि

Epitaxial Growth

(5×2)
