

IE3003

Roll No. :

Nov. 2023

BASIC DIGITAL ELECTRONICS

निर्धारित समय : 3 घंटे

[अधिकतम अंक : 60]

Time allowed : 3 Hours

[Maximum Marks : 60]

नोट : (i) प्रश्नपत्र में तीन सेक्शन ए, बी एवं सी हैं।*Note :* There are **three** sections **A**, **B** and **C** in the paper.

(ii) सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग एक अंक का है एवं सभी 10 भाग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के हैं।

Answer all the 10 parts of the question No. 1 in section A. Each part carries one mark and all 10 parts have objective type questions.

(iii) सेक्शन बी के 8 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है एवं इनका 5 लाइन/50 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 6 questions out of the 8 questions in section B. Each question carries 3 marks and to be answered within 5 lines/50 words.

(iv) सेक्शन सी के 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है एवं इनका 15 लाइन/150 शब्दों में उत्तर दीजिए।

Answer any 4 questions out of the 6 questions in section C. Each question carries 8 marks and to be answered within 15 lines/150 words.

(v) प्रत्येक सेक्शन के सभी प्रश्नों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all the questions of a section consecutively together.

(vi) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

*Only English version is valid in case of difference in both the languages.***सेक्शन - ए****SECTION – A**1. (i) हेक्साडेसीमल संख्या $(A.D.)_{16}$ का बाइनरी तुल्यांक है -

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) 1010.1101 | (b) 1011.1100 |
| (c) 1110.1111 | (d) 1100.1010 |

Binary equivalent number of Hexadecimal number $(A.D.)_{16}$ is _____.

- | | |
|---------------|---------------|
| (a) 1010.1101 | (b) 1011.1100 |
| (c) 1110.1111 | (d) 1100.1010 |



(ii) $\bar{A} + B + \bar{C} + 1$ के तुल्य है -

- | | |
|-------------------------|-------|
| (a) $\bar{A} + B$ | (b) 1 |
| (c) $\bar{A} + \bar{C}$ | (d) 0 |

The equivalent of $\bar{A} + B + \bar{C} + 1$ is ____.

- | | |
|-------------------------|-------|
| (a) $\bar{A} + B$ | (b) 1 |
| (c) $\bar{A} + \bar{C}$ | (d) 0 |

(iii) डी मॉर्गन प्रमेय कितनी होती है ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 4 |

How many De Morgan's theorem are there ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 4 |

(iv) _____ एक सार्वभौमिक तार्किक द्वार है।

- | | |
|---------|----------|
| (a) OR | (b) NOR |
| (c) XOR | (d) XNOR |

_____ is the universal logic gate.

- | | |
|---------|----------|
| (a) OR | (b) NOR |
| (c) XOR | (d) XNOR |

(v) $\bar{A} + AB$ का तुल्य है _____

- | | |
|-------------------|-------------|
| (a) 0 | (b) $A + B$ |
| (c) $\bar{A} + B$ | (d) AB |

The equivalent of $\bar{A} + AB$ is _____.

- | | |
|-------------------|-------------|
| (a) 0 | (b) $A + B$ |
| (c) $\bar{A} + B$ | (d) AB |

(vi) 4×1 मल्टिप्लेक्सर में _____ सिलेक्टर इनपुट होते हैं।

- | | |
|-------|-------|
| (a) 4 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 1 |

There are _____ selector inputs in the 4×1 multiplexer.

- | | |
|-------|-------|
| (a) 4 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 1 |

(vii) 1-बिट पूर्ण-व्यवकलक में कितने इनपुट होते हैं ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 4 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 1 |

How many inputs are there in the 1-bit full subtractor ?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 4 | (b) 3 |
| (c) 2 | (d) 1 |

(viii) रेस-अराउण्ड समस्या _____ फिलप-फ्लॉप में होती है।

- | | |
|--------------|-----------|
| (a) R - S | (b) J - K |
| (c) MS J - K | (d) D |

The race-around problem occurs in the _____ flip-flop.

- | | |
|--------------|-----------|
| (a) R - S | (b) J - K |
| (c) MS J - K | (d) D |

(ix) मॉड-3 काउण्टर में न्यूनतम _____ फिलप-फ्लॉप आवश्यक है।

- | | |
|-------|-------|
| (a) 3 | (b) 2 |
| (c) 8 | (d) 4 |

Minimum _____ flip-flop is required in the MOD-3 counter.

- | | |
|-------|-------|
| (a) 3 | (b) 2 |
| (c) 8 | (d) 4 |

(x) PISO रेजिस्टर में कितने निर्गत टर्मिनल होते हैं?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) S |
| (c) n | (d) P |

How many output terminals are there in the PISO register?

- | | |
|-------|-------|
| (a) 1 | (b) S |
| (c) n | (d) P |

(1×10)

सेक्शन - बी

SECTION - B

2. $(89.65)_{10}$ संख्या का तुल्य ऑक्टल संख्या ज्ञात कीजिये।

Find the equivalent octal number of $(89.65)_{10}$. (3)

3. बुलियन बीजगणित के कोई तीन नियम लिखिए।

Write down any three rules of Boolean algebra. (3)

4. $f(ABC) = \sum m(0, 1, 2, 3, 7)$ को के-मेप की सहायता से सरल कीजिये।

Simplify the expression $f(ABC) = \sum m(0, 1, 2, 3, 7)$ using K-map. (3)

5. व्यंजक $Y = A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}C$ को NAND-NAND तार्किक द्वारा की सहायता से चित्र बनाइये।

Draw the logical diagram of expression $Y = A\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}C$ using NAND-NAND logic gates. (3)

6. $(1011.01)_2 - (10.11101)_2$ को 2's कम्प्लीमेन्ट तकनीक की सहायता से हल कीजिये।

Solve the arithmetic using 2's complement technique :

$(1011.01)_2 - (10.11101)_2$ (3)

7. एनकोडर एवं डिकोडर के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।

Clarify the difference of Encoder and Decoder. (3)

P.T.O.

8. शिफ्ट रेजिस्टर के कोई तीन उपयोग लिखिए।

Write down any three applications of shift register.

(3)

9. यदि डिकेड काउण्टर को 84 क्लॉक पल्स आरोपित की जाती है तो काउण्टर का आउट-पुट क्या होगा ?

If 84 clock pulse is applied to the decade counter, then what will be the output of counter ?

(3)

सेक्शन – सी
SECTION – C

10. निम्न को के-मेप की सहायता से सरल कीजिये तथा उसको NAND-NAND तार्किक द्वार बनाइये :

$$f(ABCD) = \sum m(0, 5, 8, 12, 13, 15) + d(2, 10)$$

Simplify the following using K-map and realize it with NAND-NAND logic gates only :

$$f(ABCD) = \sum m(0, 5, 8, 12, 13, 15) + d(2, 10)$$

(6+2)

11. तार्किक द्वार क्या होते हैं ? मूल तार्किक द्वार को उनके प्रतिक चिह्न, बुलियन व्यंजन एवं सत्यापन सारणी सहित समझाइये ।

What are the logic gates ? Explain the fundamental logic gates with their symbol, Boolean expression and truth table.

(2+2+4)

12. निम्न को हल कीजिये :

$$(a) (101.0110)_2 - (1.110001)_2 + (0.11)_2$$

$$(b) (111.111)_2 + (111.100001)_2 + (111.0001)_2$$

Solve the following :

$$(a) (101.0110)_2 - (1.110001)_2 + (0.11)_2$$

$$(b) (111.111)_2 + (111.100001)_2 + (111.0001)_2$$

(4+4)

13. श्रेणी योजक की कार्यप्रणाली को उचित तार्किक चित्र द्वारा समझाइये ।

Explain the working of serial adder with suitable logic diagram.

(8)

14. सात सेगमेन्ट डिकोडर की कार्यप्रणाली को उचित खण्ड आरेख एवं सत्यापित सारणी द्वारा समझाइये ।

Explain the working of 7-segment decoder using suitable block diagram and truth table.

(8)

15. 3-बिट अतुल्यकालिक डाउन काउण्टर की कार्यप्रणाली को समझाइये ।

Explain the working of 3-bit asynchronous down counter.

(8)