

EE301

Roll No. :

Spl. 2020

POWER ELECTRONICS & DRIVES

निर्धारित समय : तीन घंटे]

[अधिकतम अंक : 70

Time allowed : Three Hours]

[Maximum Marks : 70]

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिये ।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FOUR** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये ।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये ।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है ।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (1) एक थायरिस्टर मूल रूप से है

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| (a) PNPN डिवाइस | (b) डायक एवं ट्रायक का संयोजन |
| (c) SCR का एक सेट | (d) SCR, डायक तथा ट्रायक का सेट |

A Thyristor is basically

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| (a) PNPN Device | (b) Combination of Diac & Triac |
| (c) A set of SCRs | (d) A set of SCR, Diac & Triac |

(2) एक थायराट्रान ट्यूब के equivalent एक थायरिस्टर है

- | | |
|----------|-----------------------------|
| (a) Diac | (b) Triac |
| (c) SCR | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

A thyristor equivalent of a thyratron tube is a

- | | |
|----------|-----------------------|
| (a) Diac | (b) Triac |
| (c) SCR | (d) None of the above |

(3) ट्रायक है

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) 2 टर्मिनल स्विच | (b) 2 टर्मिनल द्विपक्षीय स्विच |
| (c) 3 टर्मिनल द्विपक्षीय स्विच | (d) 4 टर्मिनल द्विपक्षीय स्विच |

Triac is a

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (a) 2 terminal switch | (b) 2 terminal bilateral switch |
| (c) 3 terminal bilateral switch | (d) 4 terminal bilateral switch |

(4)  यह चित्र किस device का symbol है ?

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) Triac | (b) Diac |
| (c) Diode Rectifier | (d) इनमें से कोई नहीं |

The fig. represents a



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) Triac | (b) Diac |
| (c) Diode Rectifier | (d) None of the above |

(5) एक SCR में controlling element है

- | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------------------|
| (a) Anode | (b) Cathode | (c) Gate | (d) Supply voltage |
|-----------|-------------|----------|--------------------|

Which is the control element in an SCR ?

- | | | | |
|-----------|-------------|----------|--------------------|
| (a) Anode | (b) Cathode | (c) Gate | (d) Supply voltage |
|-----------|-------------|----------|--------------------|

(6) एक UJT को कभी-कभी _____ डायोड कहा जाता है।

- | | |
|------------------|------------------------|
| (a) डबल बेस | (b) Single बेस |
| (c) एक rectifier | (d) एक switching diode |

A UJT is sometimes called _____ diode.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| (a) Double based | (b) Single based |
| (c) a rectifier | (d) a switching diode |

(7) एक 220 V, 60 Hz इनपुट के लिए सिक्स pulse हाफ वेव rectifier की ripple frequency होगी

- | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| (a) 2160 Hz | (b) 720 Hz | (c) 360 Hz | (d) 60 Hz |
|-------------|------------|------------|-----------|

The Ripple frequency of a six pulse half wave rectifier for 220 V, 60 Hz input will be

- | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| (a) 2160 Hz | (b) 720 Hz | (c) 360 Hz | (d) 60 Hz |
|-------------|------------|------------|-----------|

(8) किस डिवाइस में गेट टर्मिनल नहीं होता है ?

- | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|
| (a) TRIAC | (b) SCR | (c) FET | (d) DIAC |
|-----------|---------|---------|----------|

Which device does not have a gate terminal ?

- | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|
| (a) TRIAC | (b) SCR | (c) FET | (d) DIAC |
|-----------|---------|---------|----------|

(9) वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का उपयोग किसकी गति नियंत्रित करने के लिये किया जाता है ?

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| (a) डीसी मोटर | (b) सिंगल फेज AC मोटर |
| (c) थ्री फेज मोटर | (d) यूनिवर्सल मोटर |

The Ward-Leonard system is used for controlling the speed of

- | | |
|----------------|---------------------------|
| (a) DC motor | (b) Single Phase AC motor |
| (c) 3-φ motors | (d) Universal motor |

(10) किस device क्रणात्मक प्रतिरोध नहीं रखती है ?

- | | | | |
|---------|---------|------------------|-----------------|
| (a) FET | (b) UJT | (c) Tunnel diode | (d) उपरोक्त सभी |
|---------|---------|------------------|-----------------|

A device that does not exhibit negative resistance characteristic is

- | | | | |
|---------|---------|------------------|----------------------|
| (a) FET | (b) UJT | (c) Tunnel diode | (d) All of the above |
|---------|---------|------------------|----------------------|

(11) SCR के series connection में equalizing circuit का प्रयोग किया जाता है

- | | |
|------------------------|-----------------|
| (a) धारा वितरण | (b) विभव वितरण |
| (c) SCR की फायरिंग में | (d) उपरोक्त सभी |

Equalizing circuit are provided across each SCR in series operation to provide uniform

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (a) Current distribution | (b) Voltage distribution |
| (c) Firing of SCRs | (d) All of the above |

(12) जब थायरिस्टर ऑफ होता है तो एनोड धारा का मान किससे कम होगा ?

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (a) फारवर्ड धारा | (b) लेचिंग धारा |
| (c) होल्डिंग धारा | (d) ब्रेक ओवर धारा |

Thyristor is turned off when anode current falls below _____

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (a) Forward current | (b) Latching current |
| (c) Holding current | (d) Breakover current |

(13) UJT में इन्ट्रिजिक स्टेण्ड ऑफ अनुपात (η) को दर्शाते हैं

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) $\frac{RB_1}{RB_1 + RB_2}$ | (b) $\frac{RB_1 + RB_2}{RB_1}$ |
| (c) $\frac{RB_1 + RB_2}{RB_2}$ | (d) $RB_1 + RB_2$ |

Which equation defines the intrinsic stand off ratio(η) in UJT ?

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) $\frac{RB_1}{RB_1 + RB_2}$ | (b) $\frac{RB_1 + RB_2}{RB_1}$ |
| (c) $\frac{RB_1 + RB_2}{RB_2}$ | (d) $RB_1 + RB_2$ |

(14) एससीआर (SCR) किस मेटेरियल का बना होता है ?

- | | |
|---------------|----------------------|
| (a) Silicon | (b) Carbon |
| (c) Germanium | (d) Gallium arsenide |

An SCR is made of which material ?

- | | |
|---------------|----------------------|
| (a) Silicon | (b) Carbon |
| (c) Germanium | (d) Gallium arsenide |

(15) DC Motor के control हेतु चोपर किस para meter में variation प्रदान करता है ?

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| (a) निवेश विभव | (b) आवृत्ति |
| (c) धारा | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

Chopper control for DC motor provides variation in

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (a) I/P voltage | (b) Frequency |
| (c) Current | (d) None of the above |

(16) थायरिस्टर में di/dt प्रोटेक्शन (Protection) किया जाता है

- (a) थायरिस्टर के श्रेणीक्रम एक Inductor से
- (b) थायरिस्टर के समानान्तर में R
- (c) थायरिस्टर के समानान्तर में R_C
- (d) थायरिस्टर के समानान्तर में R_L

In a thyristor di/dt protection is achieved through the use of

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| (a) L in series with thyristor | (b) R across thyristor |
| (c) R_C across thyristor | (d) R_L across thyristor |

(17) इन्वर्टर बदलता है

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) DC से AC में | (b) AC से DC में |
| (c) DC से DC में | (d) AC से AC में |

Inverter converts

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) DC to AC | (b) AC to DC |
| (c) DC to DC | (d) AC to AC |

(18) एक स्टेपअप चापर सर्किट में निर्गत विभव होगा, यदि V_s निवेश विभव है तथा α ड्यूटी साइकिल

$$(a) \frac{V_s}{1+\alpha} \quad (b) V_s(1+\alpha) \quad (c) V_s(1-\alpha) \quad (d) \frac{V_s}{1-\alpha}$$

In a step up Chopper circuit, if V_s is the I/P voltage and α is duty cycle, then the o/p voltage is

$$(a) \frac{V_s}{1+\alpha} \quad (b) V_s(1+\alpha) \quad (c) V_s(1-\alpha) \quad (d) \frac{V_s}{1-\alpha}$$

(19) SCR रेक्टिफायर परिपथ में यदि फायरिंग एंगल कम होता है तो O/P voltage

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (a) बढ़ता है। | (b) उच्चतम होता है। |
| (c) घटता है। | (d) कोई प्रभाव नहीं होता। |

If the firing angle in an SCR rectifier is decreased, the O/P voltage is

- | | |
|---------------|------------------|
| (a) Increases | (b) Maximum |
| (c) Decreases | (d) Not effected |

(20) एक 3-φ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में हर डायोड का P/V होगा

$$(a) V_m \quad (b) \sqrt{2} V_m \quad (c) \sqrt{3} V_m \quad (d) 2 V_m$$

In a 3φ half wave rectifier circuit, each diode is subjected to a P/V of

$$(a) V_m \quad (b) \sqrt{2} V_m \quad (c) \sqrt{3} V_m \quad (d) 2 V_m$$

(21) एक Single Phase हाफ वेव रेक्टिफायर में निवेश विभव $400 \sin 314t$ है, तो फायरिंग एंगल 60° के लिए निर्गत विभव होगा।

$$(a) \frac{100}{\pi} \quad (b) \frac{200}{\pi} \quad (c) \frac{300}{\pi} \quad (d) \frac{400}{\pi}$$

In a 1φ half wave rectifier, if the I/P voltage is $400 \sin 314t$, the average O/P voltage for a firing angle of 60° is

$$(a) \frac{100}{\pi} \quad (b) \frac{200}{\pi} \quad (c) \frac{300}{\pi} \quad (d) \frac{400}{\pi}$$

(22) एक 3 ϕ diode रेकिटफायर में I/P voltage 440 V है। लोड शुद्ध resistive होने की अवस्था में average o/p DC voltage होगा

- (a) 594.20 V (b) 1029.2 V (c) 840.4 V (d) 320.2 V

Input voltage for a 3 ϕ diode rectifier is 440 V. If load is purely resistive, the average o/p DC voltage across the load will be

- (a) 594.20 V (b) 1029.2 V (c) 840.4 V (d) 320.2 V

(23) SMPS किस सिद्धान्त पर कार्य करती है ?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (a) Phase control | (b) Integral control |
| (c) Chopper | (d) MOSFET |

SMPS is based on the _____ principle.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| (a) Phase control | (b) Integral control |
| (c) Chopper | (d) MOSFET |

(24) प्रतिरोध फायरिंग सर्किट में फायरिंग कोण का मान

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (a) 120° से ज्यादा नहीं हो सकता | (b) 90° से ज्यादा नहीं हो सकता |
| (c) 180° से ज्यादा नहीं हो सकता | (d) उपरोक्त में से कोई नहीं |

In resistance firing circuit, the firing angle

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| (a) Cannot be greater than 120° | (b) Cannot be greater than 90° |
| (c) Cannot be greater than 180° | (d) None of the above |

(25) श्रेणीक्रम इनवर्टर में कौन सी कम्यूटेशन प्रणाली काम में लाई जाती है ?

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (a) लाइन कम्यूटेशन | (b) लोड कम्यूटेशन |
| (c) फोर्सड कम्यूटेशन | (d) बाहरीय स्पन्द कम्यूटेशन |

Which communication technique is used in series inverter ?

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| (a) Line commutation | (b) Load commutation |
| (c) Forced commutation | (d) External pulse commutation |

(26) एक एकल फेज मिड पाइन्ट साइक्लोकन्वर्टर में कितने SCR प्रयोग में लाये जाते हैं ?

- | | |
|-------|-----------------------|
| (a) 4 | (b) 8 |
| (c) 6 | (d) इनमें से कोई नहीं |

How many number of SCRs are used in single phase Mid point cycloconverter ?

- | | |
|-------|-----------------------|
| (a) 4 | (b) 8 |
| (c) 6 | (d) None of the above |

(27) स्टैटिक UPS (यूपीएस) में होते हैं

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| (a) केवल रेकिटफायर | (b) केवल इनवर्टर |
| (c) इनवर्टर एवं रेकिटफायर दोनों | (d) इनमें से कोई नहीं |

Static UPS requires _____

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| (a) Only rectifiers | (b) Only inverter |
| (c) Both Inverter & Rectifier | (d) None of these |

(28) साइक्लोकन्वर्टर की उपयोगिता होती है

- (a) ए.सी. ड्राइव की गति कंट्रोल करने में
- (b) प्रेरण ऊष्मन
- (c) स्थिर VAr क्षतिपूर्ति
- (d) उपरोक्त सभी

Applications of cycloconverter includes

- (a) Speed control of AC drives
- (b) Induction heating
- (c) Static VAr compensation
- (d) All of the above

(29) एक साइक्लोकन्वर्टर है

- (a) एकल स्टेज पॉवर कनवर्टर
- (b) एकल स्टेज विभव कनवर्टर
- (c) एकल स्टेज आवृत्ति कनवर्टर
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

A cycloconverter is a _____

- (a) One stage power converter
- (b) One stage voltage converter
- (c) One stage frequency converter
- (d) None of the above

(30) एक आदर्श रेग्युलेटेड पॉवर सप्लाई का विभव रेग्यूलेशन होता है

- (a) 0%
- (b) 5%
- (c) 10%
- (d) 1%

An ideal regulated power supply is one which has voltage regulation of

- (a) 0%
- (b) 5%
- (c) 10%
- (d) 1%

(1×30)

2. निम्न को समझाइये :

Explain the following

- (i) फारवर्ड ब्रेक आवर वोल्टेज
Forward breakdown voltage.
- (ii) SCR के लिए dv/dt प्रोटेक्शन परिपथ
 dv/dt protection circuit for SCR.
- (iii) स्ट्रिंग दक्षता
String efficiency.
- (iv) SCR के लिए कम्यूटेशन परिपथ
Commutation circuit for SCR.
- (v) SMPS में प्रोटेक्शन परिपथ
Protection circuit in SMPS.

(2×5)

3. (i) यूजेटी को V-I characteristic बनाकर समझाइये ।
 Draw and explain the V-I characteristic of UJT.
- (ii) यूजेटी का रिलेक्शन दोलित्र की तरह व्यवहार समझाइये ।
 Explain the UJT as relaxation oscillator. (5×2)
4. (i) SCR परिपथ में फेज कन्ट्रोल से आप क्या समझते हैं ? RC Phase कन्ट्रोल तकनीक को विस्तार से समझाइये ।
 What you mean by phase control in SCR ? Explain RC phase control method in detail.
- (ii) सिंगल फेज फुलवेव ब्रिज रेक्टिफायर का SCR को प्रयोग करते हुए परिपथ बनाइये तथा O/P voltage का SCR के फायरिंग कोण के संदर्भ में मान निकालिये ।
 Draw the current diagram of full wave bridge rectifier using SCR ? Derive the expression of O/P voltage in terms of firing angle of SCR. (5×2)
5. (i) यूपीएस से आप क्या समझते हैं ? यूपीएस का वर्गीकरण समझाइये तथा UPS के एक प्रकार को विस्तृत रूप से समझाइये ।
 What do you mean by UPS ? Explain the classification of UPS and describe any one type of UPS in detail.
- (ii) इनवर्टर को परिभाषित कीजिए तथा सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को समझाइये ।
 Define the term inverter. Explain the single phase voltage source inverter. (5×2)
6. (i) चोपर परिपथ में काम आने वाली “कन्ट्रोल स्ट्रेटीजी” कितने प्रकार की होती है ? किसी एक कन्ट्रोल तकनीक को समझाइये ।
 How many type of control strategies are used in Chopper circuit ? Explain any one control method in detail.
- (ii) चोपर सर्किट का वर्गीकरण कीजिये तथा Class C चोपर को विस्तृत रूप से परिपथ बनाकर समझाइये ।
 Classify chopper circuit and describe class C-chopper with circuit diagram in detail. (5×2)
7. (i) SCR को प्रयोग में लेते हुए डी.सी. शंट मोटर के गति नियंत्रण को समझाइये ।
 Explain the speed control of DC shunt motor using SCR.
- (ii) SMPS से आप क्या समझते हैं ? खण्ड आरेख की सहायता से इसकी कार्यविधि समझाइये ।
 What you mean by SMPS ? Explain its working principle with block diagrams. (5×2)

8. (i) साइक्लोकन्वर्टर को परिभाषित कीजिए तथा Single फेज मिड-पॉइंट स्टेप-अप साइक्लोकन्वर्टर की कार्यविधि को समझाइये ।

Define the term cycloconverter. Explain the working principle of single phase midpoint step up cycloconverter in detail.

- (ii) इलेक्ट्रो मेकैनिकल स्टेबलाइजर की कार्यविधि समझाइये ।

Explain working principle of electro-mechanical stabilizer.

(5×2)

9. निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

Write short notes on any two :

- (i) ट्रांजिस्टर एनालॉजी

Transistor Analogy

- (ii) इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर

Electronic Stabilizer

- (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर

Electronics Timer

(5×2)